

電流の働き⑤	年	組	名前
--------	---	---	----

R24 **3** (3)

**3** 太郎さんたちは、3種類の車をつくり、いろいろなコースで車の持ちょうを考えながら走らせました。

(3) 第3のコースは、平らな道を長い時間走らせるコースです。次郎さんが本で調べると、かん電池2つを並列つなぎにすれば、車は長い時間走ることがわかりました。

次郎さんは、どのようにかん電池をつなぎましたか。車の進行方向を考え、右の**1**から**4**までの中から1つ選んで、その番号を書きましょう。

