



電流の働き⑤ 解答	年	組	名前
--------------	---	---	----

R24 3 (3)

3 太郎さんたちは、3種類の車をつくり、いろいろなコースで車の持ちょうを考えながら走らせました。

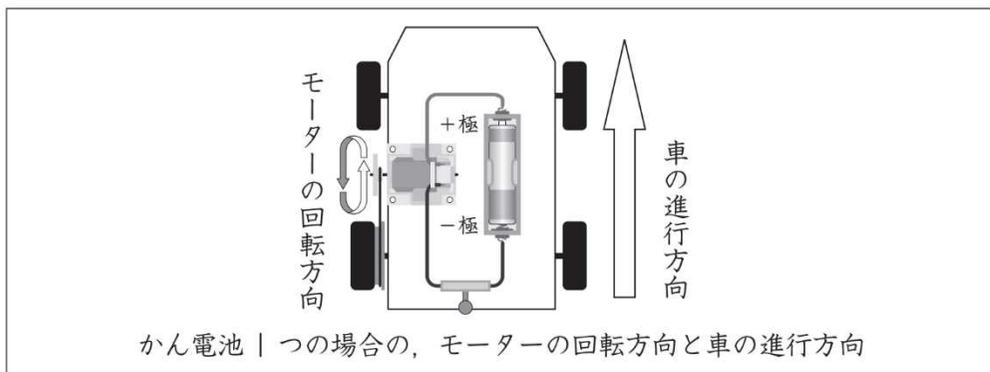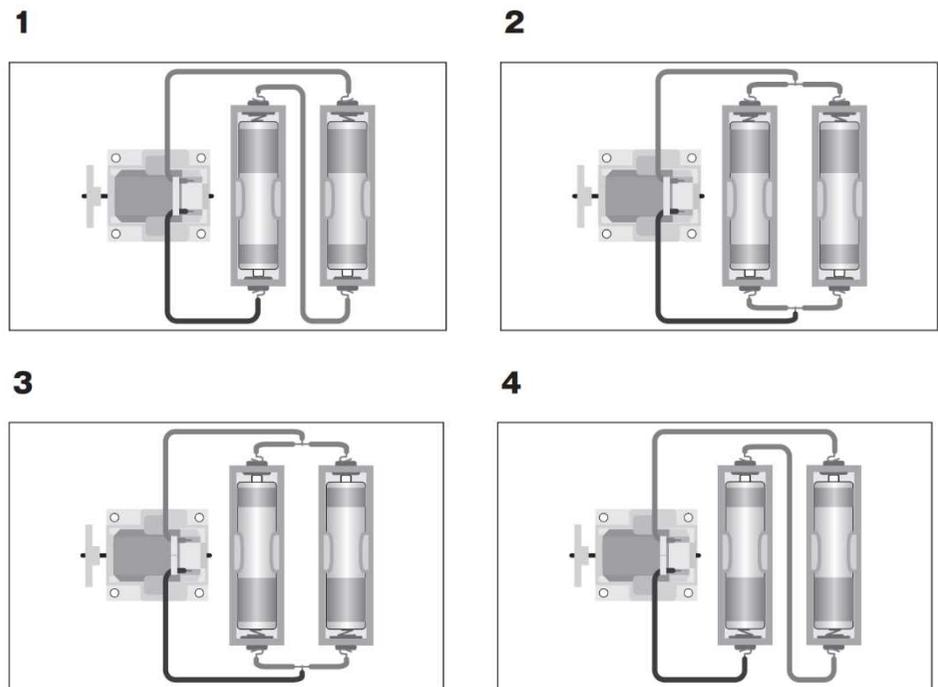(3) 第3のコースは、平らな道を長い時間走らせるコースです。次郎さんが本で調べると、かん電池2つを並列つなぎにすれば、車は長い時間走ることがわかりました。

次郎さんは、どのようにかん電池をつなぎましたか。車の進行方向を考え、右の1から4までの中から1つ選んで、その番号を書きましょう。



3